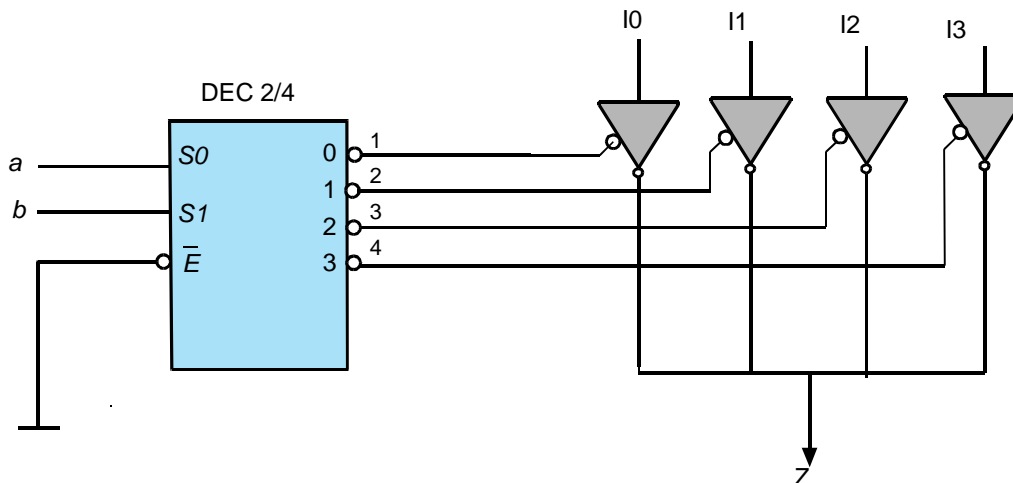






**I.E.S. JUAN DE LA CIERVA**  
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR  
**DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS**  
**LÓGICA DIGITAL Y MICROPROGRAMABLE**  
11 MAYO 2001

4. Dado el circuito adjunto se pide:



- Su tabla de verdad
- Describir su modo de funcionamiento en pocas líneas
- ¿a qué conocida función combinacional corresponde?
- Implementar dicha función con el siguiente PLD

